 


触发器的脉冲工作特性： 在考虑到构成触发器的门电路存在的时间延迟，为使触发器能正确地变化到预定的状态，输入信号与时钟脉冲之间应满足的时间关系。

触发器的脉冲工作特性



(以D触发器为例，但不局限于D触发器)

t_{set} —建立时间

t_{h} —保持时间


T_{WH} —时钟高电平持续时间

T_{WL} —时钟低电平持续时间

最高工作频率

$$f_{\text{CPmax}} \leq \frac{1}{T_{\text{WH}} + T_{\text{WL}}} = \frac{1}{5t_{\text{pd}}}$$


其中： t_{pd} 为Q端相对于CP上升沿(触发沿)的延迟时间

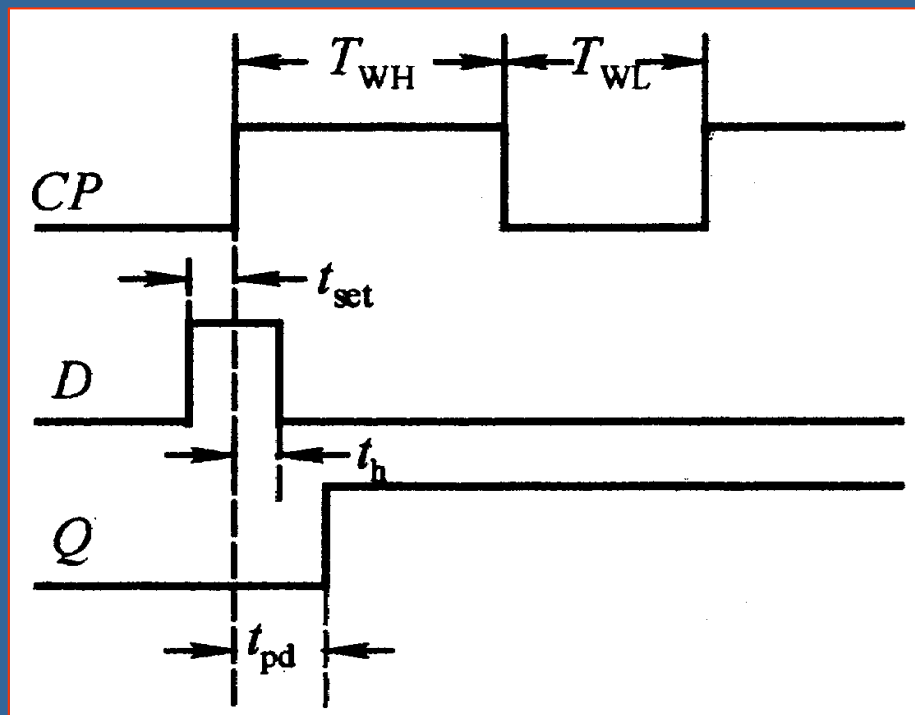

D触发器的应用 (1)




移位寄存器

清0脉冲

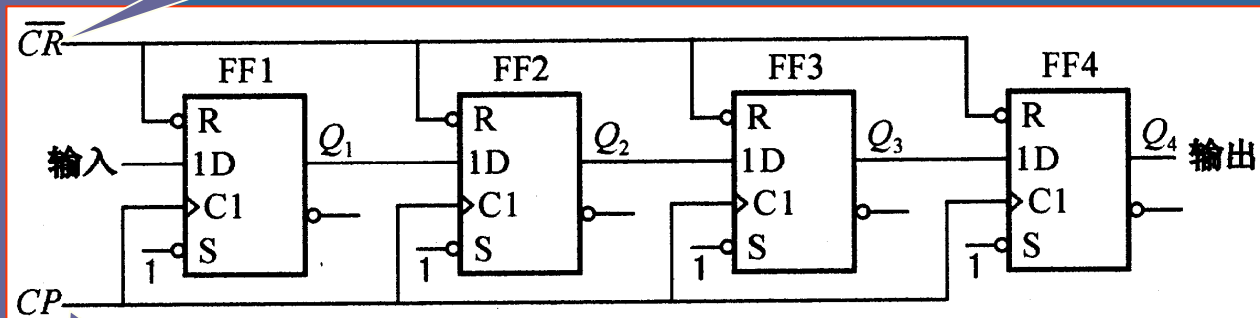

所有触发器CP端都连在一起——同步时序电路

  
 
由于 $Q_1(D_2)$ 相对于 t_3 有 t_{pd} 延迟，故到达 t_3 时， D_2 仍为1，则 $D_3=1$



右移的移位寄存器



D触发器的应用 (2)

二进制计数器

 
 


二进制计数器=模2计数器=2分频器

D触发器的应用 (2)

  


思考题：分析如下电路。

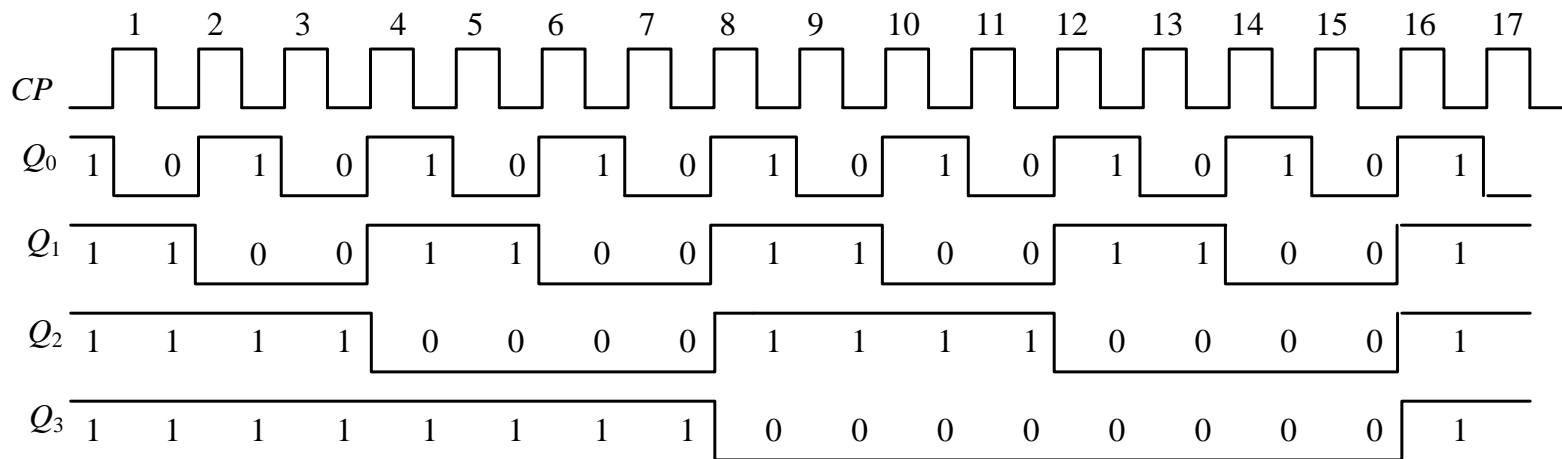 


十六进制减法计数器

J—K触发器

 




下降沿触发

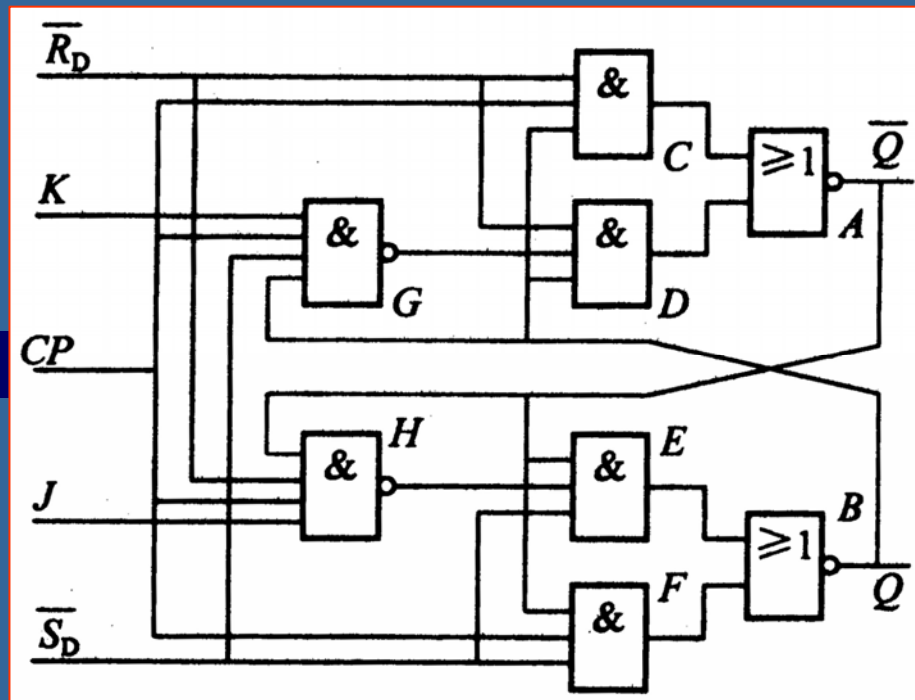

JK触发器的真值表

J	K	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q^n}$

J—K触发器

   

$Q^n \backslash JK$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1




Q^{n+1}

JK触发器的次态方程或特征方程为

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

常用的J—K触发器

型 号	触发器数	结 构	J	K	输 出
7472	1	主从	$J_1 \cdot J_2 \cdot J_3$	$K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	Q, \bar{Q}
74109	2	边沿	J	K	Q, \bar{Q}
74111	2	主从	J	K	Q, \bar{Q}
74276	4	边沿	J	K	Q
74376	4	边沿	J	K	Q
CD4027	2	主从	J	K	Q, \bar{Q}

  
 


主从J—K触发器



延迟输出

J—K触发器的应用

二进制计数器

 
 


J—K触发器的应用

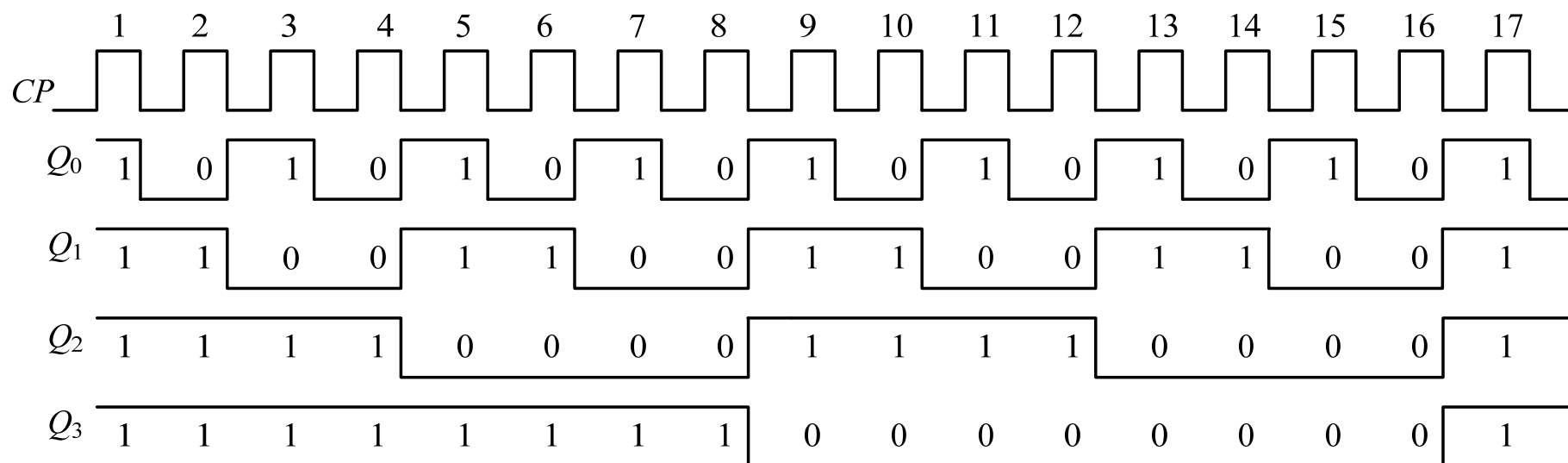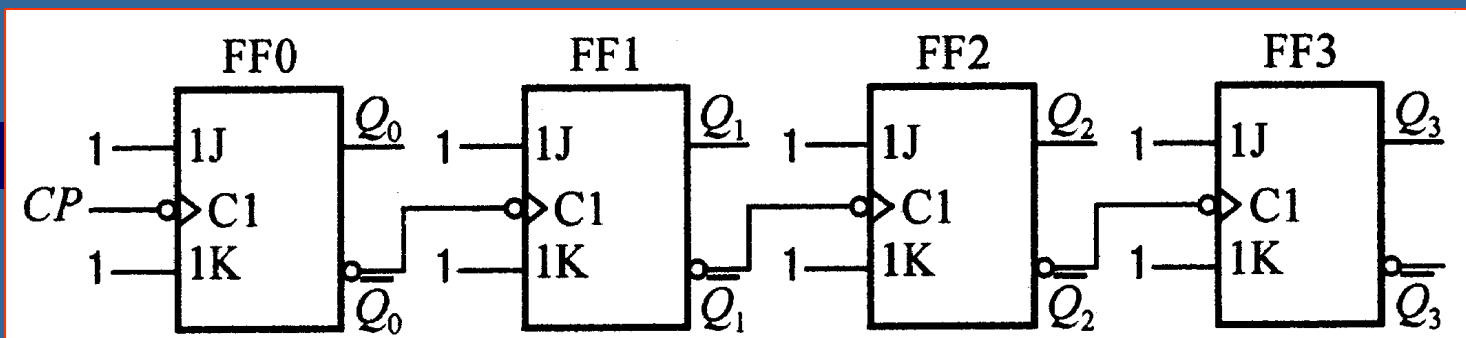


十六进制减法计数器

思考题：分析如下电路

 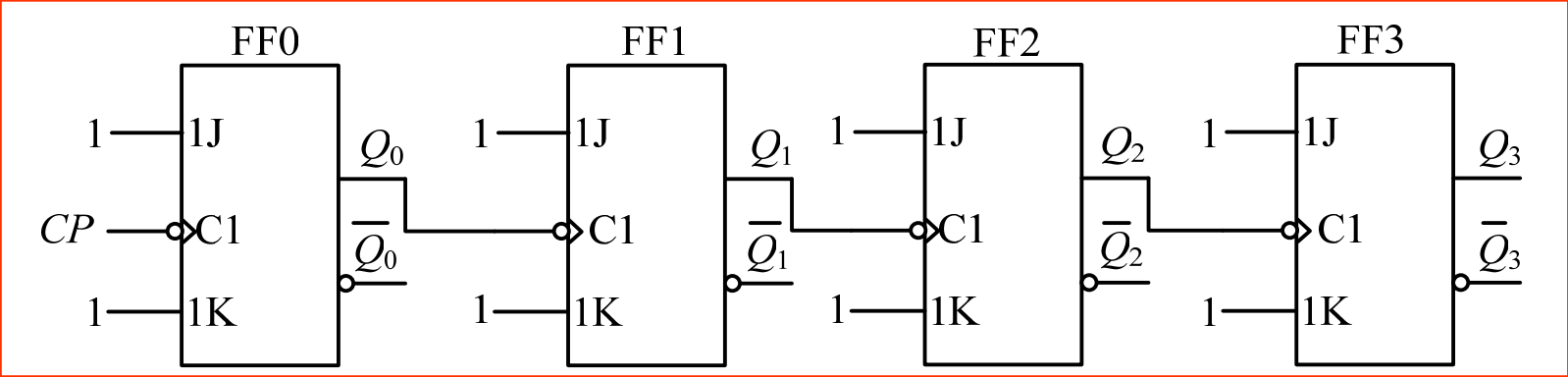


十六进制加法计数器

T触发器

 

当 $T=0$ 时, $Q^{n+1} = Q^n$



当 $T=1$ 时, $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$

 

		T^n	
		0	1
Q^n	0	0	1
	1	1	0



Q^{n+1}

特征方程 $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

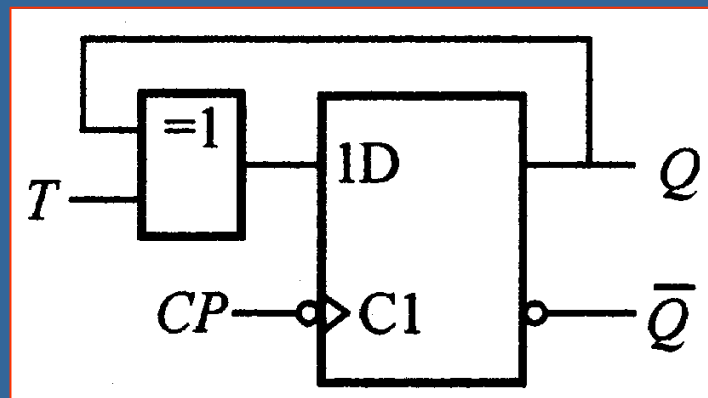
 


T触发器的应用

构成的异步计数器

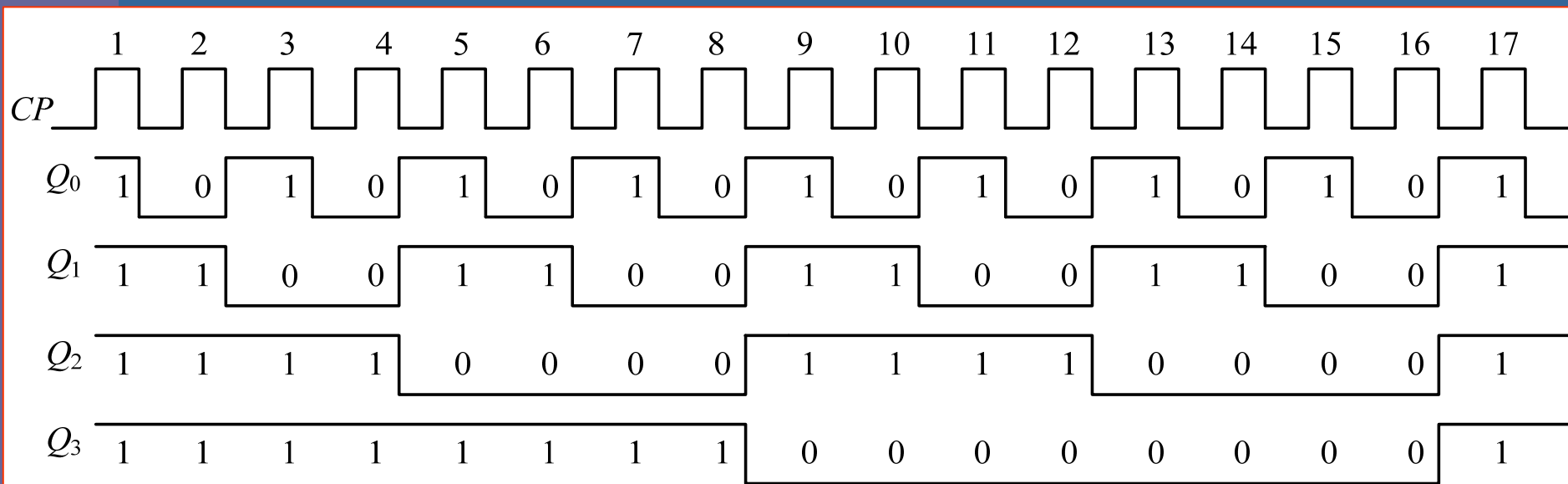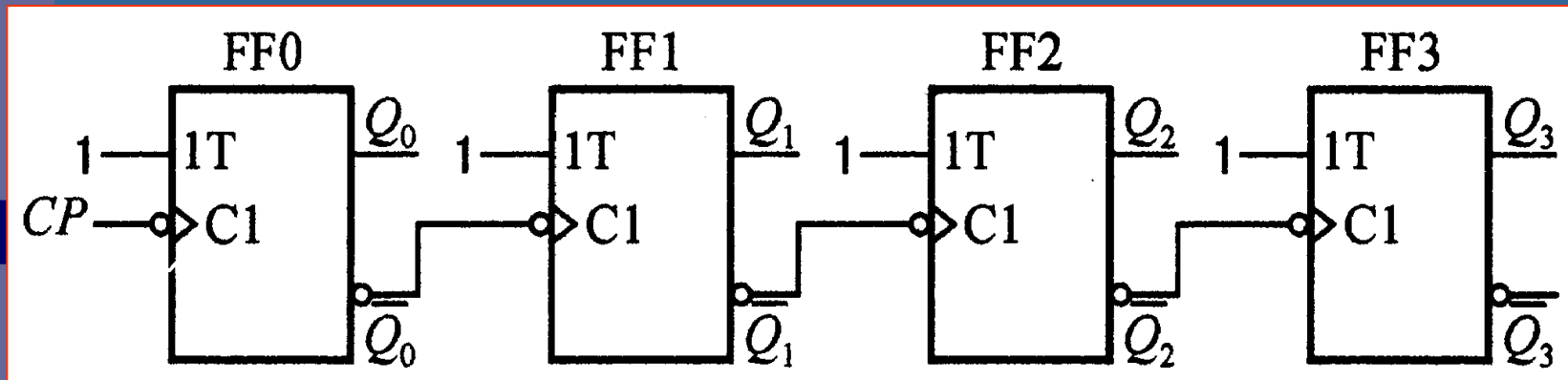


十六进制减法计数器

 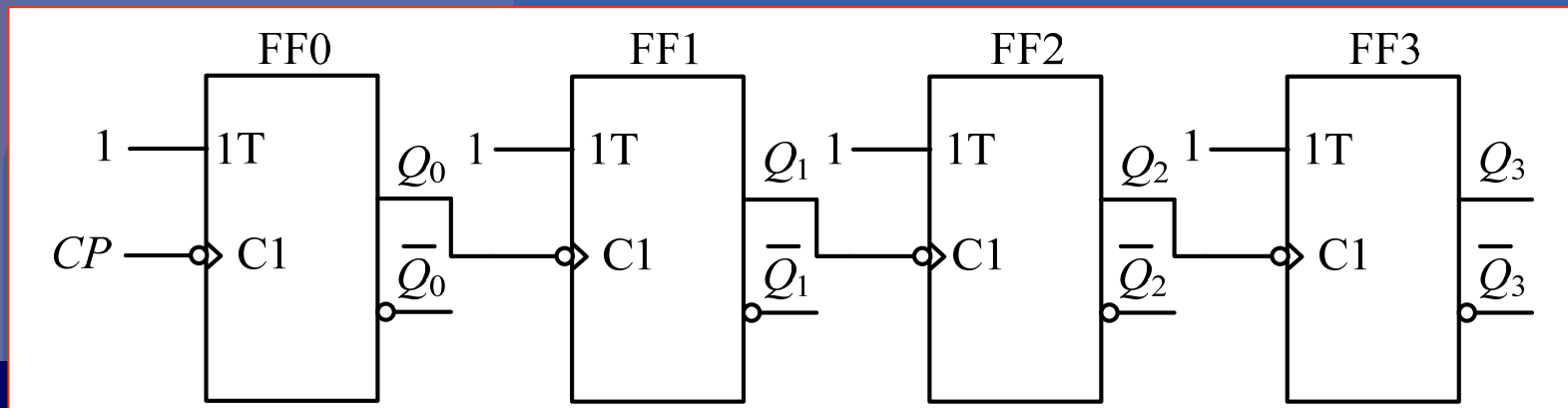


十六进制加法计数器

D触发器

 


十六进制加法计数器

 



十六进制减法计数器

J-K触发器


J-K触发器

 


十六进制加法计数器

  


十六进制减法计数器

 

T触发器

 

十六进制加法计数器

 


十六进制减法计数器

异步计数器


异步 2^k 进制计数器的结构

计数规律 \ 触发方式	上 升 沿	下 降 沿
加 法	$CP_i = \overline{Q_{i-1}}$	$CP_i = Q_{i-1}$
减 法	$CP_i = Q_{i-1}$	$CP_i = \overline{Q_{i-1}}$

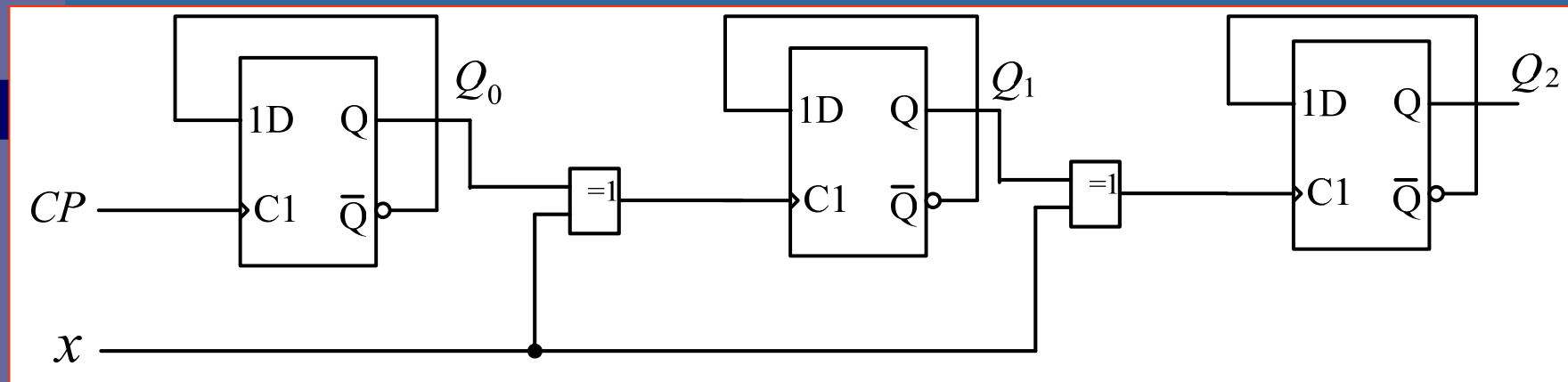
例1 试用D触发器设计一个异步二进制模8加/减计数器。当控制信号 $x=1$ 时，计数器进行加法计数，反之做减法计数。




例2 试用J-K触发器设计上题的模8加/减计数器。

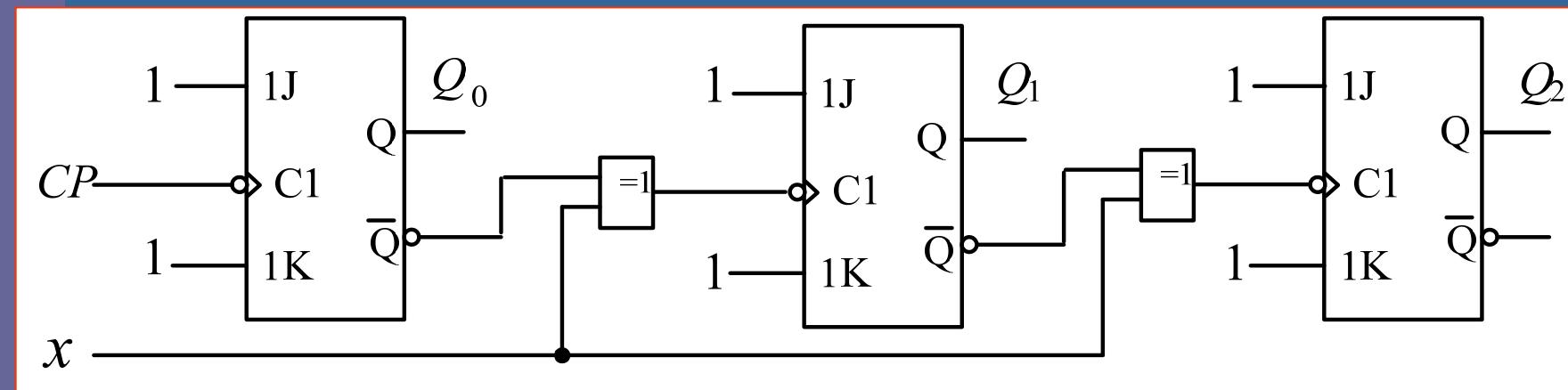

例3 教材P152 例4-1-1

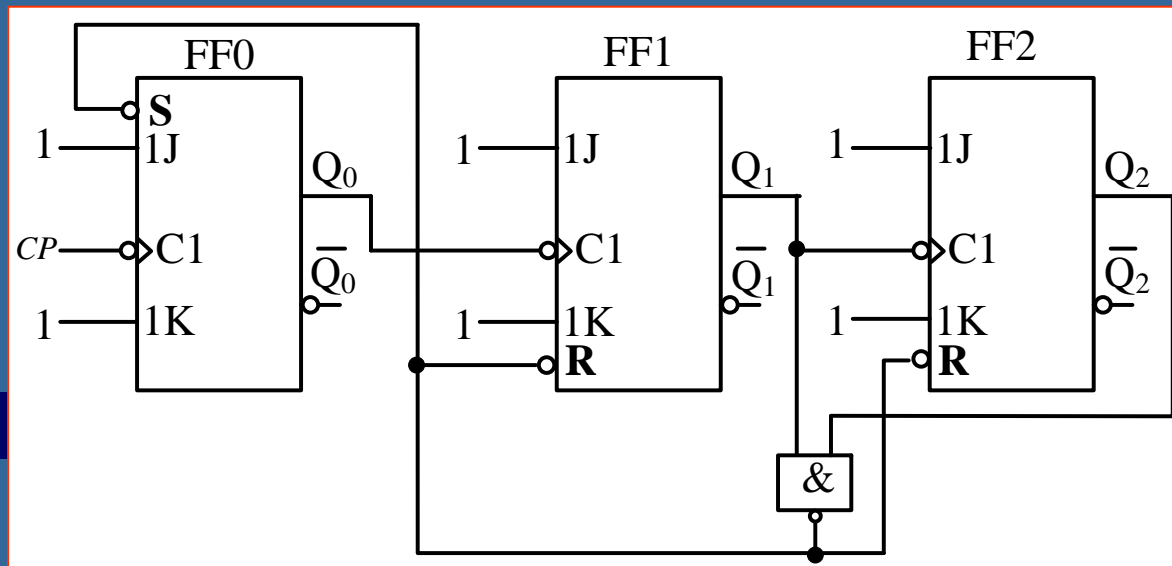

波形图

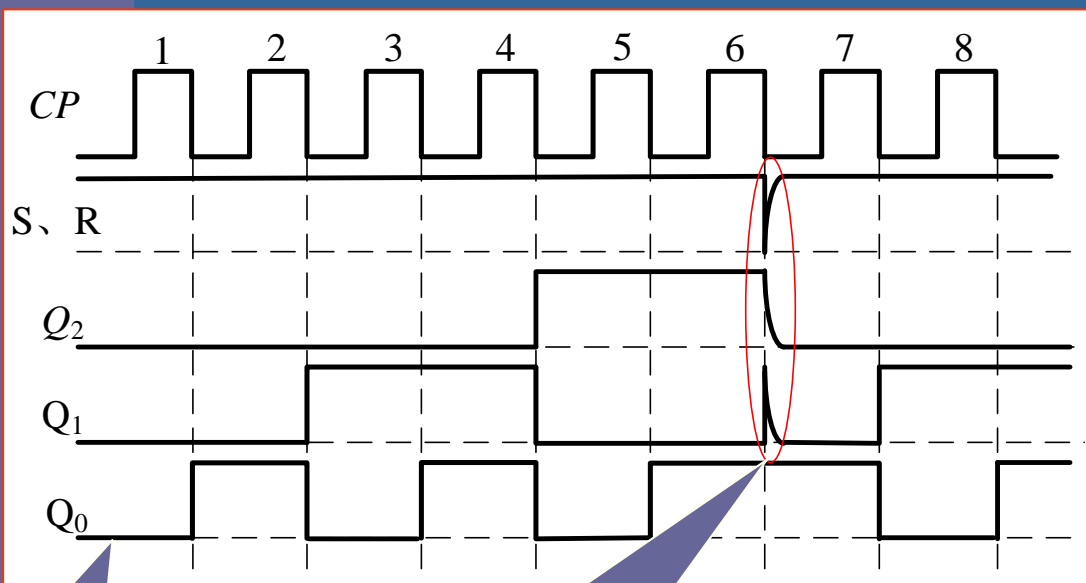

设初态
为000

状态110时瞬间
变换到001

电路状态图

